



USP - ICMC - SSC
SCE 0703 (PISE) - 2o. Semestre 2008

Disciplina de Projeto e Implementação de Sistemas Embarcados I

Prof. Fernando Santos Osório
Email: fosorio [at] { icmc. usp. br , gmail. com }
Web: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>


Aula 05 – FSM: Máquina de Estados Finitos

Temas Abordados:

1. **Introdução: FSM - *Finite State Machines***
 - > Conceitos
 - Circuitos Seqüenciais*
 - Máquina de Estados: Assíncrona, Síncrona*
 - > Máquina de Estados
 - Máquina de Moore*
 - Máquina de Mealy*
 - > Exemplos e Projetos
2. **FSM em VHDL**
 - > Exemplos
3. **FSM no Quartus II**
 - > FSM Wizard
 - > FSM Editor

1. Circuitos Sequenciais

Diagrama de Blocos de um Circuito Sequencial

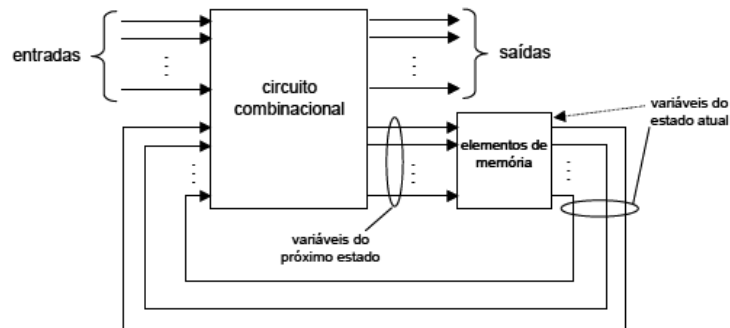

3

Agosto 2008

[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A. - <http://minerva.ufpel.edu.br/~guntzel/isd/isd.html>]

1. Circuitos Sequenciais

Circuito Sequencial: Síncrono / Assíncrono

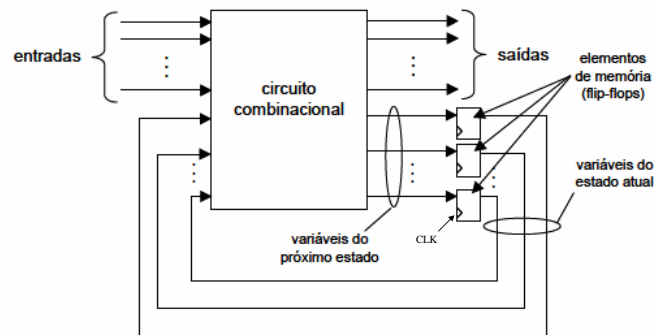


Diagrama de blocos de um circuito sequencial síncrono.

4


Agosto 2008

[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A. - <http://minerva.ufpel.edu.br/~guntzel/isd/isd.html>]

FSM - Finite State Machine

1. Circuitos Sequenciais

Circuito Sequencial: Exemplo

 

5

Agosto 2008

Exemplo de circuito sequencial.


[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A.]

FSM - Finite State Machine

 1. Circuitos Sequenciais

Circuito Sequencial: Exemplo

Entrada: cnt
 Saída : Y
 Síncrono: CK (clock)



entrada	estado atual		próximo estado	
cnt	Q1 _t	Q0 _t	Q1 _{t+1}	Q0 _{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Tabela de transição de estados para o circuito

6

Agosto 2008


Exemplo de circuito sequencial.

[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A.]

FSM - Finite State Machine

1. Circuitos Sequenciais

Circuito Sequencial: Exemplo

 

Entrada: cnt
Saída : Y
Síncrono: CK (clock)

Contador Síncrono de Módulo-4
(conta de 0 a 3, no 3 gera saída y=1)

entrada	estado atual		saída
cnt	Q1 _t	Q0 _t	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1




Exemplo de circuito sequencial.

[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A.]

FSM - Finite State Machine

1. Circuitos Sequenciais

Circuito Sequencial: Exemplo

   

Exemplo de circuito sequencial.

[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A.]

FSM - Finite State Machine

1. Circuitos Sequenciais

Circuito Sequencial: Síncrono



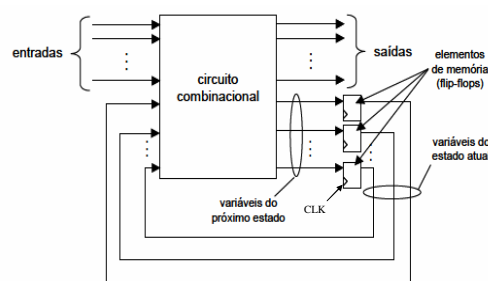


Diagrama de blocos de um circuito sequencial síncrono.

 

Exemplo de circuito sequencial.

 

[Guntzer, J. L. & Nascimento, F.A.]


FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos


Conceito:

- Estado: Contexto / Estado(i) - Estado atual
- Transição: Entrada + Estado(i) => Estado(i+1)
- Sequência de Estados / Diagrama de Estados

 Exemplo: Diagrama de Estados - Contador "gray code" de 3 bits



 Exemplos: Semáforo de Trânsito, Elevador, ...




FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos

Diagrama Esquemático - FSM:

Próximo Estado = $F(\text{Estado Atual}, \text{Entradas})$
ou seja, $E(i+1) = F(x, y) = F(E(i), \text{Inputs})$

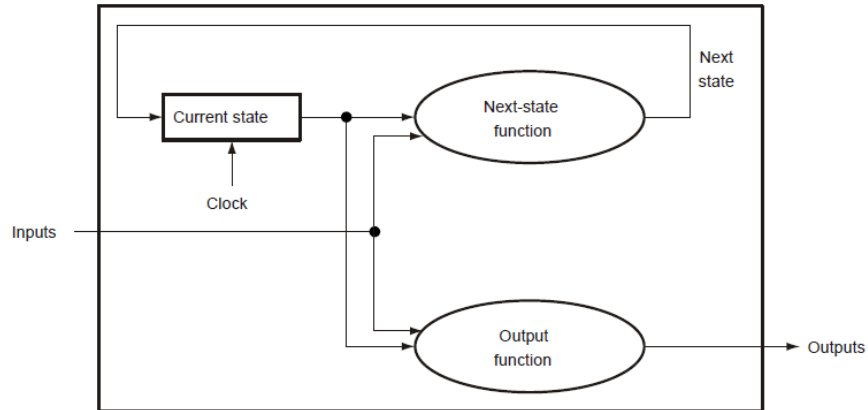Saídas = $G(x)$ ou **Saídas** = $G(x, y)$
ou seja, **Output** = $G(\text{Estado Atual}, [\text{Inputs}])$



11

Agosto 2008

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Máquina de Moore

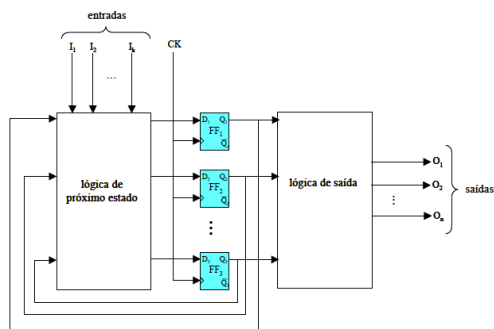


Diagrama de blocos para o modelo de Moore.

Máquina de Mealy

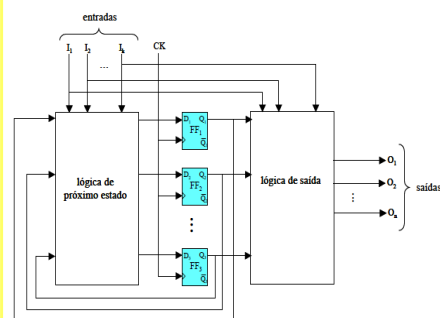


Diagrama de blocos para o modelo de Mealy.

12

Agosto 2008

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: *Traffic Lights*

>> Especificação / Dados gerais:

- * Semáforo de um cruzamento, apenas com duas luzes: verde e vermelho.
- * Relógio de 0,033 Hz (1 ciclo cada 30 s)
- * Duas estradas: norte/sul (NS) e este/oeste (EW)

>> Sinais de saída:

- * NSlite: ativo ! luz NS verde (senão vermelha)
- * EWlite: ativo ! luz EW verde (senão vermelha)


>> Sinais de entrada:

- * NScar: ativo ! carro presente na estrada NS
- * EWcar: ativa ! carro presente na estrada EW

- >> O semáforo deve mudar apenas quando existe um carro presente na outra estrada; caso contrário a via onde passou o último carro deve permanecer a verde

2. Máquina de Estados Finitos: FSM


Exemplo FSM: *Traffic Lights*

 

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: Traffic Lights

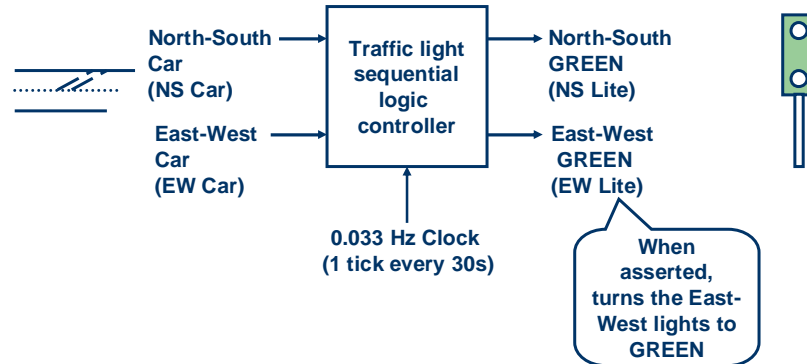

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: Traffic Lights

E. actual	NScar	EWcar	E. seguinte
NSgreen	0	0	NSgreen
NSgreen	0	1	EWgreen
NSgreen	1	0	NSgreen
NSgreen	1	1	EWgreen
EWgreen	0	0	EWgreen
EWgreen	0	1	EWgreen
EWgreen	1	0	NSgreen
EWgreen	1	1	NSgreen

Dois estados:

- *NSgreen*: luz verde na direcção NS.
- *EWgreen*: luz verde na direcção EW.

E. actual	NSlite	EWLite
NSGreen	1	0
EWGreen	0	1

☞ Codificação de estados (1 variável de estado):


- NSgreen: 0
- EWgreen: 1

Current state	North-South GREEN	East-West GREEN
0	ON	OFF
1	OFF	ON

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: *Traffic Lights*

 


* *Funciona bem?*

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: *Traffic Lights*

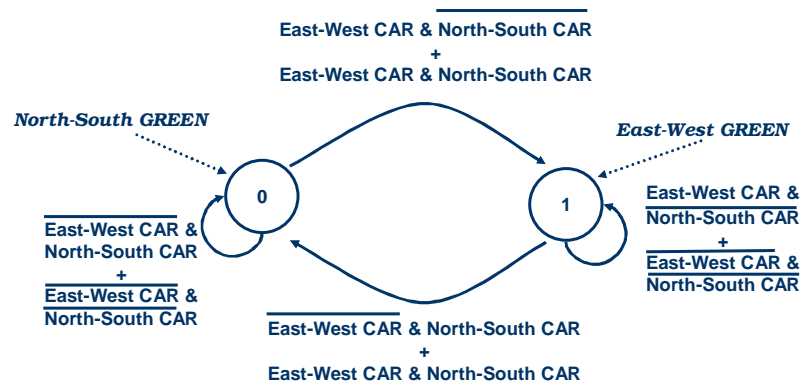


* *Funciona bem?*

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: Traffic Lights

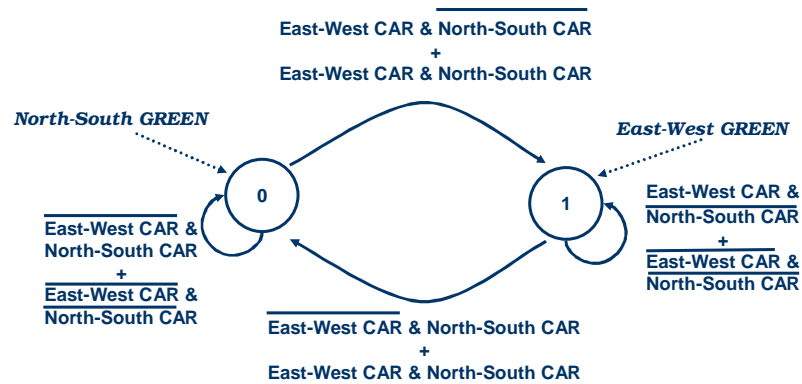

* Funciona bem? Extensões... Prioridade Highway, Pedestre, Controle Remoto, Dependência de Horários, etc


FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM:

Sistema de Estacionamento de Veículos Autônomo (SEVA)

* Exemplo mais complexo...

 

Entradas:

- Sensores de distância V[0] a V[5]
- Sensores posicionados de forma estratégica, especificamente para estacionamento em vagas paralelas.

Saídas:

- Atuadores: Direção / Acelerador (steering wheel / speed +/-)

FSM - Finite State Machine


2. Máquina de Estados Finitos: FSM

Exemplo FSM: *Sistema de Estacionamento de Veículos Autônomo*


* *Exemplo mais complexo...*




SEVA 2D
SEVA 3D

 


Searching Parking Space

 


Positioning Outside

 


Entering

 

Positioning Inside

 

Aligning


 


Automaton states

FSM - Finite State Machine

2. Máquina de Estados Finitos: FSM

  Exemplo FSM: *Sistema de Estacionamento de Veículos Autônomo*



```

Se Estado_Atual(Procurando_Vaga) e Próximo_ao_Obstáculo(V[4]) e
Próximo_ao_Obstáculo(V[5])
Então Speed = Avanço_Rápido e RotVel = Direção_Reta;


Se Estado_Atual(Procurando_Vaga) e Longe_do_Obstáculo(V[2]) e
Longe_do_Obstáculo(V[3]) e Longe_do_Obstáculo(V[4]) e
Longe_do_Obstáculo(V[5])
Então Troca_Estado(Posicionando) e Inicializa(Odômetro);

Se Estado_Atual(Posicionando)
Então Speed = Avanço_Rápido e RotVel = Direção_Reta;


Se Estado_Atual(Posicionando) e Longe_do_Obstáculo(V[4]) e
Deslocamento_Suficiente(Odômetro)
Então Estado_atual(Entrando_Vaga) e Inicializa(Odômetro);

Se Estado_Atual(Entrando_Vaga)
Então Speed = Rê_Rápida e RotVel = Giro_Esquerda_Max;

```

 


Automaton states

 

FSM - Finite State Machine

 3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Introdução - Conceitos básicos



Exemplo simples:


- Estados e Transições
- Estados: S0 a S7
- Transições: Contador binário (Sem entradas)

Como ficaria o código VHDL para implementar este contador binário...

FSM - Finite State Machine

 3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Introdução - Conceitos básicos



```

architecture ALGORITHM of BIN_COUNTER is
begin
  process
    variable PRESENT_STATE: BIT_VECTOR(2 downto 0) := B"111";
  begin
    case PRESENT_STATE is
      when B"000" => PRESENT_STATE := B"001";
      when B"001" => PRESENT_STATE := B"010";
      when B"010" => PRESENT_STATE := B"011";
      when B"011" => PRESENT_STATE := B"100";
      when B"100" => PRESENT_STATE := B"101";
      when B"101" => PRESENT_STATE := B"110";
      when B"110" => PRESENT_STATE := B"111";
      when B"111" => PRESENT_STATE := B"000";
    end case;
    Z <= PRESENT_STATE after 10 nsec;
    wait until (CLK = '1');
  end process;
end ALGORITHM;
  
```

FSM - Finite State Machine


3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Moore Machine

Define a VHDL model of a FSM

using two processes

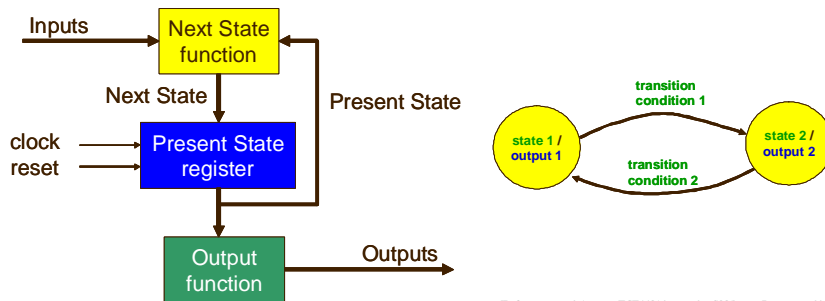- One for the combinational logic for the next state and output functions
- One for the sequential elements



25

Agosto 2008


[Ref.: ece.gmu.edu/courses/ECE448/viewgraphs_S08/lecture7_state_machines.ppt]

FSM - Finite State Machine

3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Moore Machine

process(clock, reset)

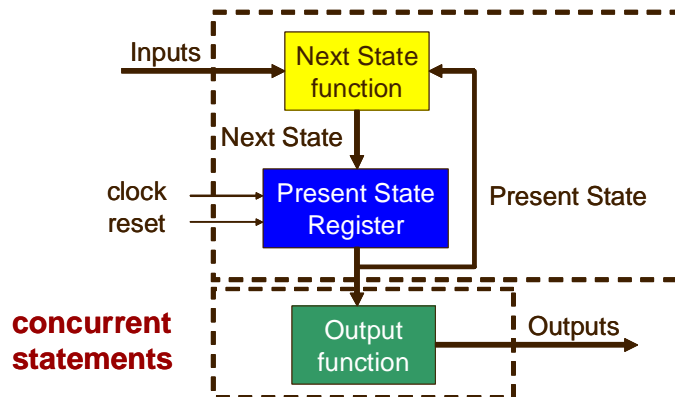

26

Agosto 2008


[Ref.: ece.gmu.edu/courses/ECE448/viewgraphs_S08/lecture7_state_machines.ppt]

FSM - Finite State Machine

 3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Moore Machine

Máquina de Moore que reconhece uma sequência de entrada: "10"



27

Agosto 2008

[Ref.: ece.gmu.edu/courses/ECE448/viewgraphs_S08/lecture7_state_machines.ppt]

FSM - Finite State Machine

3. FSM em VHDL


Máquina de Moore que reconhece uma sequência de entrada: "10"

```

TYPE state IS (S0, S1, S2);
SIGNAL Moore_state: state;
  
```

```


U_Moore: PROCESS (clock, reset)
BEGIN
  IF(reset = '1') THEN
    Moore_state <= S0;
  ELSIF (clock = '1' AND clock'event) THEN
    CASE Moore_state IS
      WHEN S0 =>
        IF input = '1' THEN
          Moore_state <= S1;
        ELSE
          Moore_state <= S0;
        END IF;
      WHEN S1 =>
        IF input = '0' THEN
          Moore_state <= S2;
        ELSE
          Moore_state <= S1;
        END IF;
      WHEN S2 =>
        IF input = '0' THEN
          Moore_state <= S0;
        ELSE
          Moore_state <= S1;
        END IF;
    END CASE;
  END IF;
END PROCESS;
  
```

 

```

  WHEN S1 =>
    IF input = '0' THEN
      Moore_state <= S2;
    ELSE
      Moore_state <= S1;
    END IF;
  WHEN S2 =>
    IF input = '0' THEN
      Moore_state <= S0;
    ELSE
      Moore_state <= S1;
    END IF;
  END CASE;
END IF;
END PROCESS;

 Output <= '1' WHEN Moore_state = S2 ELSE '0';
  
```



28

Agosto 2008

[Ref.: ece.gmu.edu/courses/ECE448/viewgraphs_S08/lecture7_state_machines.ppt]

FSM - Finite State Machine



3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Mealy Machine

Define a VHDL model of a FSM

using two processes

 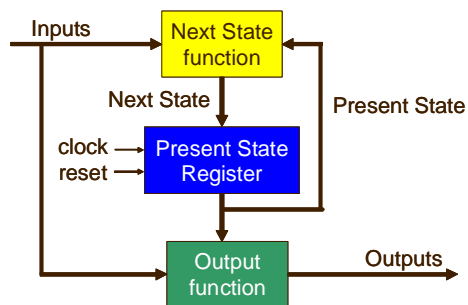- One for the combinational logic for the next state and output functions
- One for the sequential elements



29

Agosto 2008




[Ref.: ece.gmu.edu/courses/ECE448/viewgraphs_S08/lecture7_state_machines.ppt]

FSM - Finite State Machine

   3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Moore Machine x Mealy Machine

Máquina de Estados que reconhece uma sequência de entrada: "10"



30

Agosto 2008

[Ref.: ece.gmu.edu/courses/ECE448/viewgraphs_S08/lecture7_state_machines.ppt]

FSM - Finite State Machine


3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL:



Máquina de Mealy

Reconhece uma sequência: "10"

process(clock, reset)

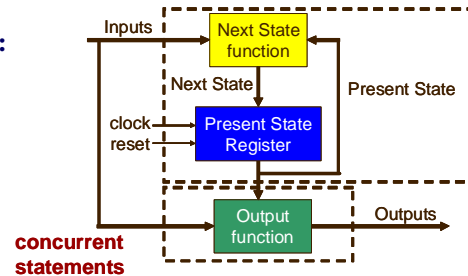

concurrent
statements

  

FSM - Finite State Machine

3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL: Mealy Machine

TYPE state IS (S0, S1);

SIGNAL Mealy_state: state;

U_Mealy: PROCESS(clock, reset)

BEGIN

IF(reset = '1') THEN

Mealy_state <= S0;

ELSIF (clock = '1' AND clock'event) THEN

CASE Mealy_state IS

WHEN S0 =>

IF input = '1' THEN

Mealy_state <= S1;

ELSE

Mealy_state <= S0;

END IF;

WHEN S1 =>

IF input = '0' THEN

Mealy_state <= S0;

ELSE

Mealy_state <= S1;



END IF;

END CASE;

END IF;

END PROCESS;

  Output <= '1' WHEN (Mealy_state = S1 AND input = '0') ELSE '0';



3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL:

- * Podem ser criadas diretamente em VHDL, entretanto se for usado o software Quartus da Altera, alguns cuidados devem ser tomados

"Synthesis tools can recognize and encode Verilog HDL and VHDL state machines during synthesis. This section presents guidelines to ensure the best results when you use state machines. "

[From: Recommended HDL Coding Styles, Quartus II 8.0 Handbook, Volume 1 - p.6-59]

Altera recommends that you observe the following guidelines, which apply to both Verilog HDL and VHDL:

- Assign default values to outputs derived from the state machine so that synthesis does not generate unwanted latches.
- Separate the state machine logic from all arithmetic functions and data paths, including assigning output values.
- If your design contains an operation that is used by more than one state, define the operation outside the state machine and cause the output logic of the state machine to use this value.
- Use a simple asynchronous or synchronous reset to ensure a defined power-up state.

3. FSM em VHDL

Criando um FSM em VHDL:

- * VHDL usando o software Quartus da Altera

[From: Recommended HDL Coding Styles, Quartus II 8.0 Handbook, Volume 1 - p.6-65]

VHDL State Machines

To ensure proper recognition and inference of VHDL state machines, represent the states in a state machine with enumerated types and use the corresponding types to make state assignments.

VHDL State Machine Coding Example

The following entity, **vhd1_fsm**, is an example of a typical VHDL FSM implementation

- State machine: 5 states (state_0 to state_4).
- The asynchronous reset sets the variable state to state_0.
- The sum of in1 and in2 (inputs) is an output of the state machine in state_1 and state_2.
- The difference (in1 - in2) is also used in state_1 and state_2.
- The temporary variables tmp_out_0 and tmp_out_1 store the sum and the difference of in1 and in2.
- Using these temporary variables in the various states of the state machine ensures proper resource sharing between the mutually exclusive states.

FSM - Finite State Machine

3. FSM em VHDL

Example 6-46. VHDL State Machine

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY vhd1_fsm IS
    PORT(
        clk: IN STD_LOGIC;
        reset: IN STD_LOGIC;
        in1: IN UNSIGNED(4 downto 0);
        in2: IN UNSIGNED(4 downto 0);
        out_1: OUT UNSIGNED(4 downto 0)
    );
END vhd1_fsm;

ARCHITECTURE rtl OF vhd1_fsm IS
    TYPE Tstate IS (state_0, state_1, state_2, state_3, state_4);
    SIGNAL state: Tstate;
    SIGNAL next_state: Tstate;
BEGIN
    PROCESS(clk, reset)
    BEGIN
        IF reset = '1' THEN
            state <= state_0;
        ELSIF rising_edge(clk) THEN
            state <= next_state;
        END IF;
    END PROCESS;

    PROCESS (state, in1, in2)
        VARIABLE tmp_out_0: UNSIGNED (4 downto 0);
        VARIABLE tmp_out_1: UNSIGNED (4 downto 0);
    BEGIN
        tmp_out_0 := in1 + in2;
        tmp_out_1 := in1 - in2;
        CASE state IS
            WHEN state_0 =>
                out_1 <= in1;
                next_state <= state_1;
            WHEN state_1 =>
                IF (in1 < in2) then
                    next_state <= state_2;
                    out_1 <= tmp_out_0;
                ELSE
                    next_state <= state_3;
                    out_1 <= tmp_out_1;
                END IF;
            WHEN state_2 =>
                IF (in1 < "0100") then
                    out_1 <= tmp_out_0;
                ELSE
                    out_1 <= tmp_out_1;
                END IF;
                next_state <= state_3;
            WHEN state_3 =>
                out_1 <= "11111";
                next_state <= state_4;
            WHEN state_4 =>
                out_1 <= in2;
                next_state <= state_0;
            WHEN OTHERS =>
                out_1 <= "00000";
                next_state <= state_0;
        END CASE;
    END PROCESS;
END rtl;
```


35

Agosto 2008

FSM - Finite State Machine

4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

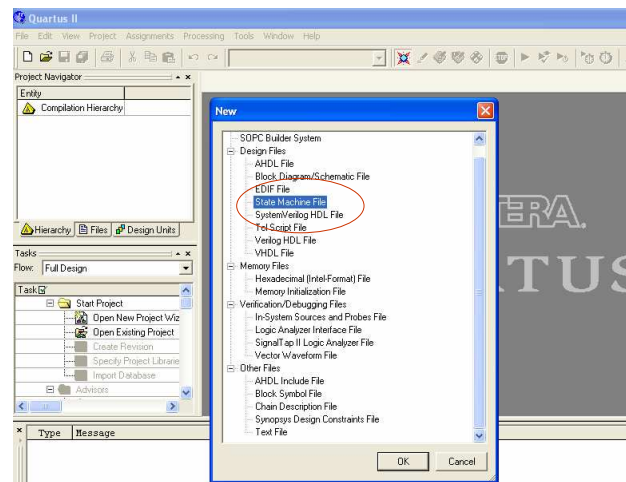

Menu:
 File
 New
 State Machine File

Início... Menu:
 File
 New Project Wizard

36


Agosto 2008

FSM - Finite State Machine

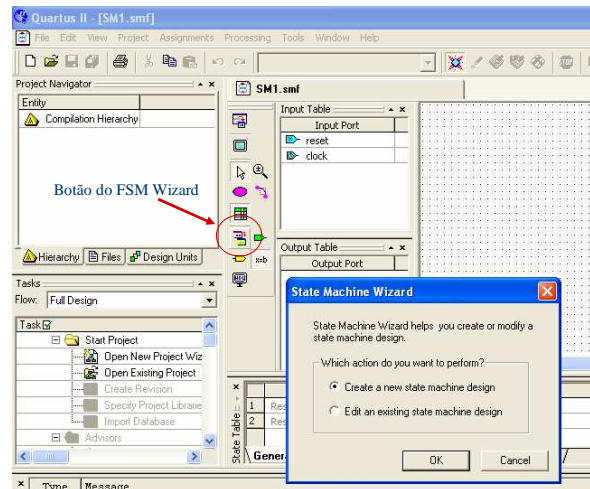4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File – New - State Machine File
 State Machine Wizard*




FSM - Finite State Machine

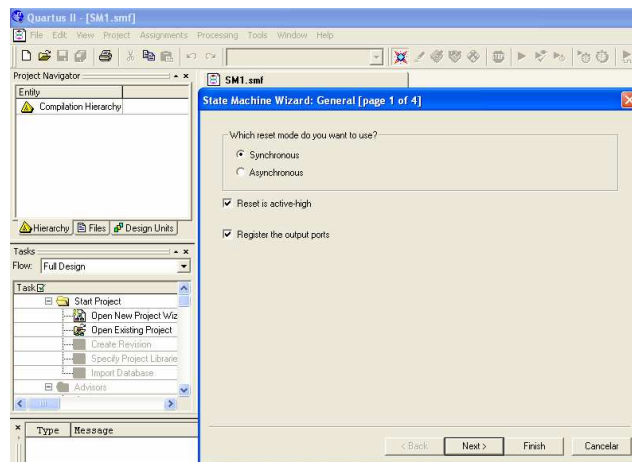4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File – New - State Machine File
 State Machine Wizard*




FSM
 Synchronous

FSM - Finite State Machine

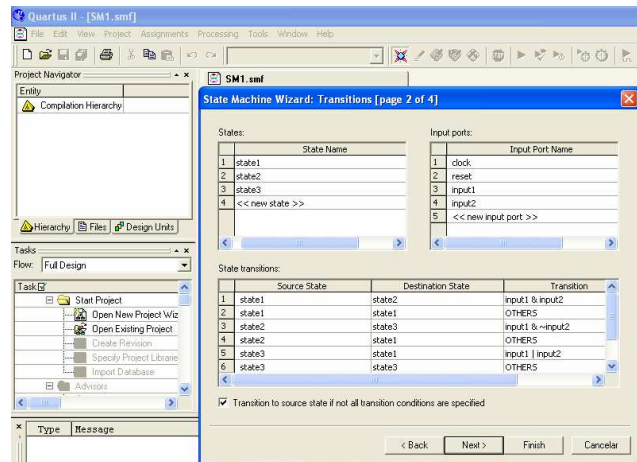4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File – New – State Machine File*
State Machine Wizard



FSM
 Synchronous


Define:
 > States
 > Input Ports
 > State Transitions

FSM - Finite State Machine

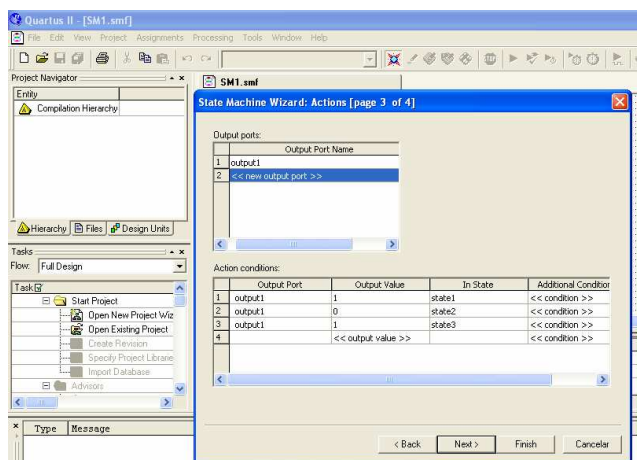4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File – New – State Machine File*
State Machine Wizard



FSM
 Synchronous

Define:
 > States
 > Input Ports
 > State Transitions


> Output Ports
 > Action Conditions

FSM - Finite State Machine

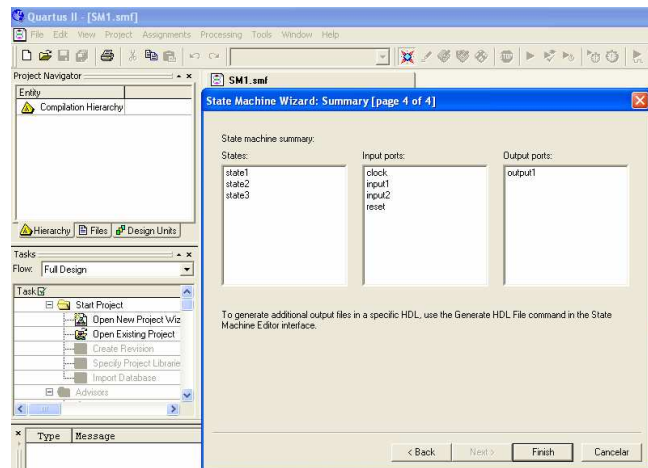4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File – New - State Machine File*
State Machine Wizard



FSM
 Synchronous

Define:
 > States
 > Input Ports
 > State Transitions

> Output Ports
 > Action Conditions

FSM Summary

41


Agosto 2008

FSM - Finite State Machine

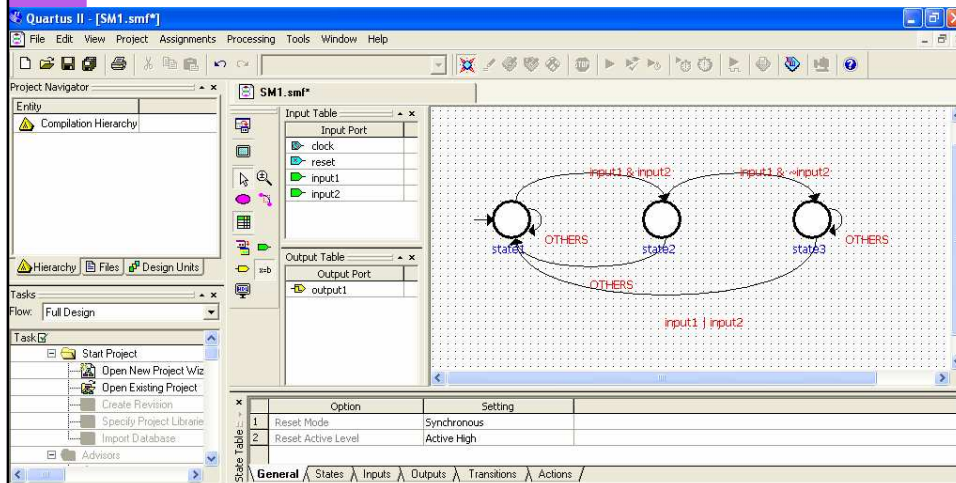4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File – New - State Machine File*
 Edição (Wizard, Editor)
 Menu: *File – Save as*



FSM - Finite State Machine

4. FSM no Quartus II (Altera) Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File - New - State Machine File*
 Edição (Wizard, Editor)
 Gerar arquivo VHDL

Quartus II - [SM1.smf]

File Edit View Project Assignments Processing Tools Window Help

Project Navigator

Entity

Compilation Hierarchy

Hierarchy Files Design Units

Tasks

Flow: Full Design

Task

Start Project

Open New Project Wiz

Open Existing Project

Create Revision

Specify Project Librari

Import Database

Advisors

SM1.smf

Input Table

Input Port

clock

reset

input1

input2

Output Table

Output Port

output1

Generate HDL File

State Table

Option	Setting
1. Reset Mode	Synchronous
2. Reset Active Level	Active High

General States Inputs Outputs Transitions Actions

state1 state2 state3

input1 & input2

OTHERS

input1 | input2

43
 Agosto 2008

FSM - Finite State Machine

4. FSM no Quartus II (Altera) Criando um FSM com o Wizard

Menu: *File - New - State Machine File*
 Edição (Wizard, Editor)
 Gerar arquivo VHDL

Quartus II - [SM1.smf]

File Edit View Project Assignments Processing Tools Window Help

Project Navigator

Entity

Compilation Hierarchy

Hierarchy Files Design Units

Tasks

Flow: Full Design

Task

Start Project

Open New Project Wiz

Open Existing Project

Create Revision

Specify Project Librari

Import Database

Advisors

SM1.smf

Input Table

Input Port

clock

reset

input1

input2

Output Table

Output Port

output1

Generate HDL File

State Table

Option	Setting
1. Reset Mode	Synchronous
2. Reset Active Level	Active High

General States Inputs Outputs Transitions Actions

state1 state2 state3

input1 & input2

OTHERS

input1 | input2

Generate HDL File

Specify the hardware design language

☐ Verilog HDL

☒ VHDL

☐ SystemVerilog

OK Cancel


44
 Agosto 2008

FSM - Finite State Machine

4. FSM no Quartus II (Altera)

Criando um FSM com o Wizard

FSM:
Arquivo VHDL

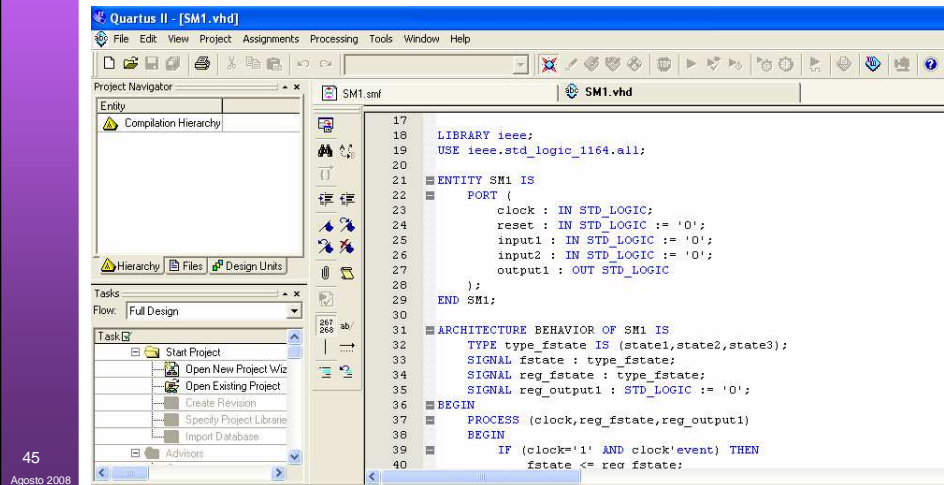

FSM - Finite State Machine

4. FSM no Quartus II (Altera) - VHDL FSM

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY SM1 IS
    PORT (
        clock : IN STD_LOGIC;
        reset : IN STD_LOGIC := '0';
        input1 : IN STD_LOGIC := '0';
        input2 : IN STD_LOGIC := '0';
        output1 : OUT STD_LOGIC
    );
END SM1;

ARCHITECTURE BEHAVIOR OF SM1 IS
    TYPE type_fstate IS (state1, state2, state3);
    SIGNAL fstate : type_fstate;
    SIGNAL reg_fstate : type_fstate;
    SIGNAL reg_output1 : STD_LOGIC := '0';
    BEGIN
        PROCESS (clock, reg_fstate, reg_output1)
        BEGIN
            IF (clock='1' AND clock'event) THEN
                fstate <= reg_fstate;
                output1 <= reg_output1;
            END IF;
        END PROCESS;

        PROCESS (fstate, reset, input1, input2)
        BEGIN
            IF (reset='1') THEN
                reg_fstate <= state1;
                reg_output1 <= '0';
            ELSE
                CASE fstate IS
                    WHEN state1 =>
                        IF (((input1 = '1') AND (input2 = '1'))
                        THEN reg_fstate <= state2;
                        ELSE reg_fstate <= state1;  END IF;
                        reg_output1 <= '1';
                    WHEN state2 =>
                        IF (((input1 = '1') AND NOT((input2 = '1'))))
                        THEN reg_fstate <= state3;
                        ELSE reg_fstate <= state1;  END IF;
                        reg_output1 <= '0';
                    WHEN state3 => ...
                    WHEN OTHERS =>
                        reg_output1 <= 'X';
                        report "Reach undefined state";
                    END CASE;
                END IF;
            END PROCESS;
        END BEHAVIOR;
    
```

5. HANDS ON!

Crie uma Máquina de Estados (FSM)

Simule (Simulação Funcional)

Pratique... Especifique... Detalhe... Desenvolva... Implemente!

Trabalho Prático 01



INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA

USP - Universidade de São Paulo - São Carlos, SP

ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

SSC - Departamento de Sistemas de Computação

Prof. Fernando Santos OSÓRIO

Web institucional: <http://www.icmc.usp.br/ssc/>

Página pessoal: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>

E-mail: [fosorio \[at\] icmc. usp. br](mailto:fosorio@icmc.usp.br) ou [fosorio \[at\] gmail. com](mailto:fosorio@gmail.com)

Disciplina de Proj. e Implementação de Sistemas Embarcados I

Ferramentas: Altera - Quartus, NIOS II, Cyclone Dev-Kit

Web disciplina: [Http://www.icmc.usp.br/~fosorio/](http://www.icmc.usp.br/~fosorio/)

> Programa, Material de Aulas, Critérios de Avaliação,

> Material de Apoio, Trabalhos Práticos